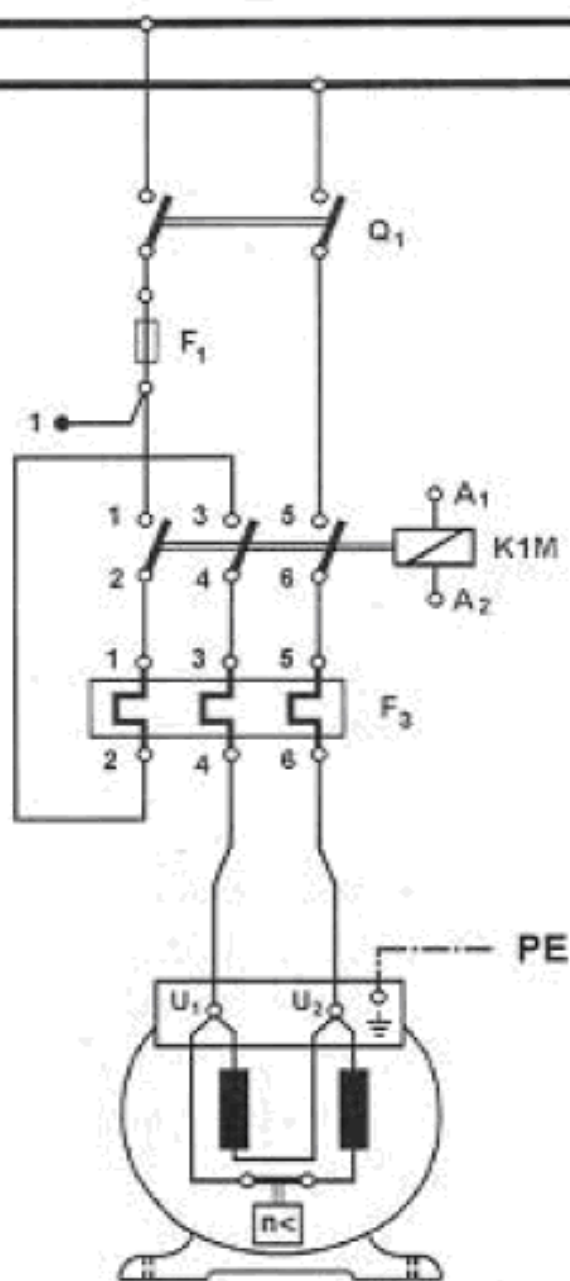


# ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

## ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ

Ένας τρόπος συνδεσμολογίας, ώστε να χρησιμοποιούνται και οι τρεις κύριες επαφές του θερμικού, είναι ο διπλανός:  
Η φάση περνάει δεύτερη φορά μέσα από το θερμικό, μέσω της 3-4 επαφής.



## ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όμοιο με το κύκλωμα ελέγχου του απλού αυτόματου διακόπτη για τον 3φασικό κινητήρα.

