

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2**

ΘΕΜΑ Α

- A1.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- a. Εναλλασσόμενα φεύγματα σε φασική απόκλιση (ή σε διαφορά φάσης) ονομάζονται δύο εναλλασσόμενα φεύγματα i_1 και i_2 της ίδιας συχνότητας (f) που έχουν διαφορετικές αρχικές φάσεις ϕ_{01} και ϕ_{02} .
- β. Σε κύκλωμα RLC παραλληλα, εάν $I_C > I_L$, το κύκλωμα παρουσιάζει επαγγειακή συμπεριφορά.
- γ. Σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου φεύγματος, που περιέχει μόνο ωμική αντίσταση, η στιγμιαία ισχύς μεταβάλλεται περιοδικά με την ίδια συχνότητα με την οποία μεταβάλλεται η τάση και το φεύγμα.
- δ. Συντονισμός κυκλώματος RLC ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η εφαρμοζόμενη τάση βρίσκεται σε φάση με το φεύγμα στην είσοδό του.
- ε. Σε ένα συμμετρικό τριφασικό σύστημα, οι τρεις στιγμιαίες τάσεις u_1 , u_2 , u_3 σε κάθε χρονική στιγμή δίνουν (αλγεβρικό) άθροισμα ίσο με το μηδέν.

Μονάδες 15

A1. a) Σ, β) Λ, γ) Λ, δ) Σ, ε)Σ

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς **1, 2, 3, 4, 5** από τη στήλη **A** και, δίπλα, ένα από τα γράμματα **α, β, γ, δ, ε, στ** της στήλης **B**, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη **B** θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Εφαπτομένη της διαφοράς φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος σε κύκλωμα RLC παράλληλα	α. $2U_0$
2. Στιγμιαία τιμή έντασης ρεύματος που διαρρέει πηνίο με αμελητέα ωμική αντίσταση, στα άκρα του οποίου εφαρμόζεται τάση $U = U_0 \eta μωτ$	β. $\frac{U_0 I_0 t}{2}$
3. Τιμή εναλλασσόμενης τάσης από κορυφή σε κορυφή U_{p-p}	γ. $\frac{I_C - I_L}{I_R}$
4. Ενέργεια που απορροφάται από ωμική αντίσταση σε χρόνο t	δ. $\frac{1}{f}$
5. Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος	ε. $I_0 \eta μωτ$
	στ. $I_0 \eta μ(\omega t - 90^\circ)$

Μονάδες 10

A2. 1. γ 2. στ 3. α 4. β 5. δ

ΘΕΜΑ Β

B1. Ποια είναι η συμπεριφορά ενός κυκλώματος εναλλασσόμενου ρεύματος, όταν η άεργος ισχύς του είναι θετική και ποιά, όταν είναι αρνητική;

Μονάδες 8

B2. Τι ονομάζεται ατομική αντιστάθμιση (μον. 3) και για ποιους κυρίως καταναλωτές χρησιμοποιείται (μον. 4);

Μονάδες 7

B3. α) Εάν διπλασιαστεί η συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας ενός πηνίου, πόσο θα γίνει η επαγωγική του αντίδραση σε σχέση με την αρχική (μον. 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μον. 2).

β) Εάν υποδιπλασιαστεί η συχνότητα της τάσης τροφοδοσίας ενός πυκνωτή, πόσο θα γίνει η χωρητική του αντίδραση σε σχέση με την αρχική (μον. 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μον. 4).

Μονάδες 10

B1.

Όταν η άεργος ισχύς ενός κυκλώματος εναλλασσόμενου ρεύματος είναι θετική, το κύκλωμα έχει επαγωγική συμπεριφορά

Όταν η άεργος ισχύς ενός κυκλώματος εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αρνητική, το κύκλωμα έχει χωρητική συμπεριφορά

B2.

Σε κάθε επαγωγικό καταναλωτή συνδέεται άμεσα ο απαραίτητος πυκνωτής. Αυτού του είδους η αντιστάθμιση χρησιμοποιείται κυρίως για μεγάλους καταναλωτές με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας.

B3.

α) Θα διπλασιαστεί

$$X_{L_1} = \omega L \Leftrightarrow X_{L_1} = 2\pi f \quad (1)$$

$$X_{L_2} = \omega L \Leftrightarrow X_{L_2} = 2\pi \cdot 2 f \quad (2)$$

Διαδιρήσιμη ήξλη τις (1) και (2)

$$\frac{X_{L_1}}{X_{L_2}} = \frac{2\pi f}{2\pi \cdot 2 f} \Leftrightarrow \frac{X_{L_1}}{X_{L_2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow X_{L_2} = 2 X_{L_1}$$

β) Θα διπλασιαστεί

$$X_{C_1} = \frac{1}{\omega C} \Leftrightarrow X_{C_1} = \frac{1}{2\pi f C} \quad (1)$$

$$X_{C_2} = \frac{1}{\omega C} \Leftrightarrow X_{C_2} = \frac{1}{2\pi f \cdot \frac{C}{2}} \Leftrightarrow X_{C_2} = \frac{1}{\pi f C} \quad (2)$$

Διαδιρήσιμη ήξλη τις (1) και (2)

$$\frac{X_{C_1}}{X_{C_2}} = \frac{\frac{1}{2\pi f C}}{\frac{1}{\pi f C}} \Leftrightarrow \frac{X_{C_1}}{X_{C_2}} = \frac{\pi f C}{2\pi f C} \Leftrightarrow \frac{X_{C_1}}{X_{C_2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$X_{C_2} = 2 X_{C_1}$$

ΘΕΜΑ Γ

Κύκλωμα RL σειράς αποτελείται από ωμική αντίσταση με τιμή $R = 6 \Omega$ και πηνίο αμελητέας ωμικής αντίστασης με συντελεστή αυτεπαγωγής L. Εάν το κύκλωμα τροφοδοτηθεί από πηγή εναλλασσόμενης τάσης ενεργού τιμής $U = 100 V$, διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα στιγμιαίας τιμής $i = 10\sqrt{2} \text{ A}$.

Να υπολογίσετε:

Γ1. Τον συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου.

Μονάδες 8

Γ2. Τον συντελεστή ισχύος **συνφ** του κυκλώματος.

Μονάδες 4

Γ3. Τη φαινόμενη ισχύ **S** του κυκλώματος.

Μονάδες 4

Γ4. Την πραγματική ισχύ **P** του κυκλώματος.

Μονάδες 4

Γ5. Την άεργο ισχύ **Q** του κυκλώματος.

Μονάδες 5

$$\Gamma 1. I_{\text{εν}} = \frac{I_O}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10 \text{ A}$$

$$Z = \frac{U_{\text{εν}}}{I_{\text{εν}}} = \frac{100}{10} = 10 \Omega$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \Omega$$

$$X_L = \omega L \Leftrightarrow L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{8}{400} = 0,02H = 0,02 * 1000 = 20mH$$

Γ2.

$$\sigma\nu\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{6}{10} = 0,6$$

Γ3.

$$S = UI = 100 \times 10 = 1000VA$$

Γ4.

$$P = UI\sigma\nu\varphi = 100 \times 10 \times 0,6 = 600W$$

Γ5.

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Leftrightarrow Q = \sqrt{S^2 - P^2} \Leftrightarrow Q = \sqrt{1000^2 - 600^2} \Leftrightarrow Q = 800Var$$

ή

$$\eta\mu\varphi = \frac{X_L}{Z} = \frac{8}{10} = 0,8$$

$$Q = UI\eta\mu\varphi = 100 \cdot 10 \cdot 0,8 = 800 VAr$$

ΘΕΜΑ Δ

Συμμετρικός τριφασικός καταναλωτής, συνδεδεμένος σε αστέρα, τροφοδοτείται από τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης $U_\pi = 230\sqrt{3}$ V και κυκλικής συχνότητας $\omega = 10^3$ rad/s. Σε κάθε φάση ο καταναλωτής εμφανίζει σύνθετη αντίσταση $Z = 5 \Omega$, η οποία αποτελείται από πυκνωτή χωρητικότητας C σε σειρά με ωμική αντίσταση τιμής $R = 3 \Omega$.

Να υπολογίσετε:

Δ1. Το ρεύμα γραμμής $I_{\text{γραμμής}}$ του δικτύου.

Μονάδες 6

Δ2. Τη χωρητική αντίδραση X_C του πυκνωτή κάθε φάσης.

Μονάδες 6

Δ3. Τη χωρητικότητα C του πυκνωτή κάθε φάσης.

Μονάδες 5

Δ4. Την ενεργό τιμή της τάσης U_C στα άκρα κάθε πυκνωτή.

Μονάδες 4

Δ5. Την ενεργό τιμή της τάσης U_R στα άκρα κάθε ωμικής αντίστασης.

Μονάδες 4

Δ1.

$$U_\pi = \sqrt{3} U\varphi \Leftrightarrow U\varphi = \frac{U_\pi}{\sqrt{3}} = \frac{230\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 230V$$

$$I_{\text{αστ}} = \frac{U\varphi}{Z} = \frac{230}{5} = 46A$$

$$I_{\text{γρ}} = I_{\text{αστ}} = 46A$$

Δ2.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \Leftrightarrow X_C = \sqrt{Z^2 - R^2} \Leftrightarrow X_C = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4\Omega$$

Δ3.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \Leftrightarrow C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{4 \times 1000} = \frac{1}{4000} = 0,25 \cdot 10^{-3} F = 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6 = 250 \mu F$$

Δ4.

$$U_C = I \times X_C = 46 \times 4 = 184V$$

Δ5.

$$U_R = I \times R = 46 \times 3 = 138V$$